

التحكم في مصفوفة ليدات (LED Matrix)


في هذا المشروع سنتعلم كيف يمكننا التحكم في تشغيل مصفوفة الليدات LED Matrix باستخدام الاردوينو ولتقليل عدد المخارج المستخدمة سيتم استخدام الدارة المتكاملة MAX7219 .




المكونات المطلوبة



Arduino Uno

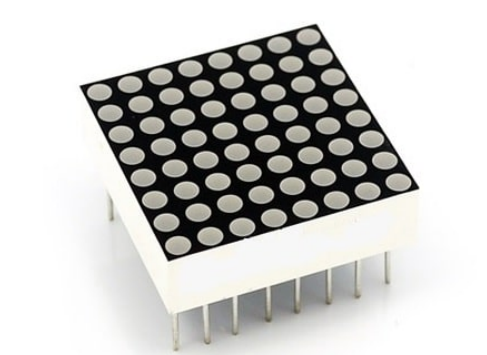

LED Matrix 8×8

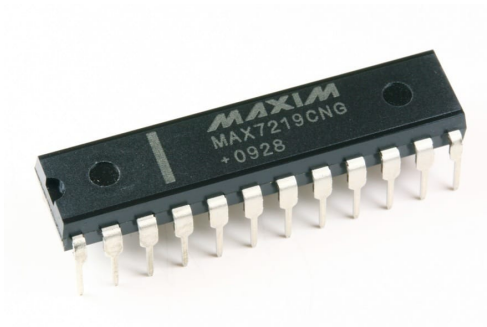

MAX7219



Potentiometer 10K Ω




Breadboard



Wires

مصفوفة الليدات LED Matrix :

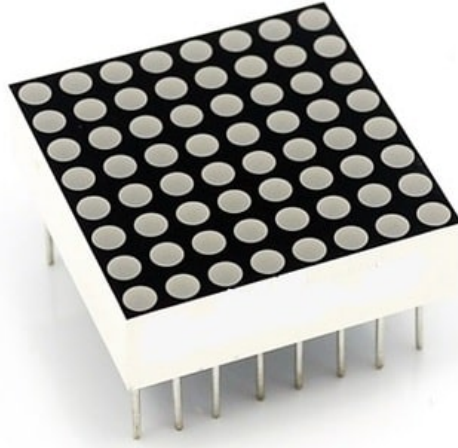هي عبارة عن 64 LEDs موصلين معا على شكل مصفوفة مكونة من صفوف وأعمدة.



كل عامود يتصل بالـ cathode الخاص بمجموعة الـ LEDs لهذا العامود، وكل صف يتصل بالـ Anode الخاص بمجموعة الـ LEDs لهذا الصف.


كي نقوم بتشغيل LED معين، نضع الجهد الموجب على الصف الموجود به الـ LED والجهد السالب على العامود الموجود به. كما هو موضح بالصورة التالية: عند وضع جهد موجب على الصف A وأرضي على العامود 2 تعمل الـ LED رقم L2 وهكذا.



الهدف من توصيلها بهذا الشكل هو توفير عدد المخارج المطلوبة من الأردوينو لتشغيل الـ 64 ليد. فإذا كانت موصله بشكل غير المصفوفة فسنحتاج إلى 64 مخرج من الأردوينو لتشغيل الـ 64 LEDs. أما عند توصيلها على شكل مصفوفة فإن عدد المخارج المطلوبة يقل ليصبح 16 مخرج فقط.



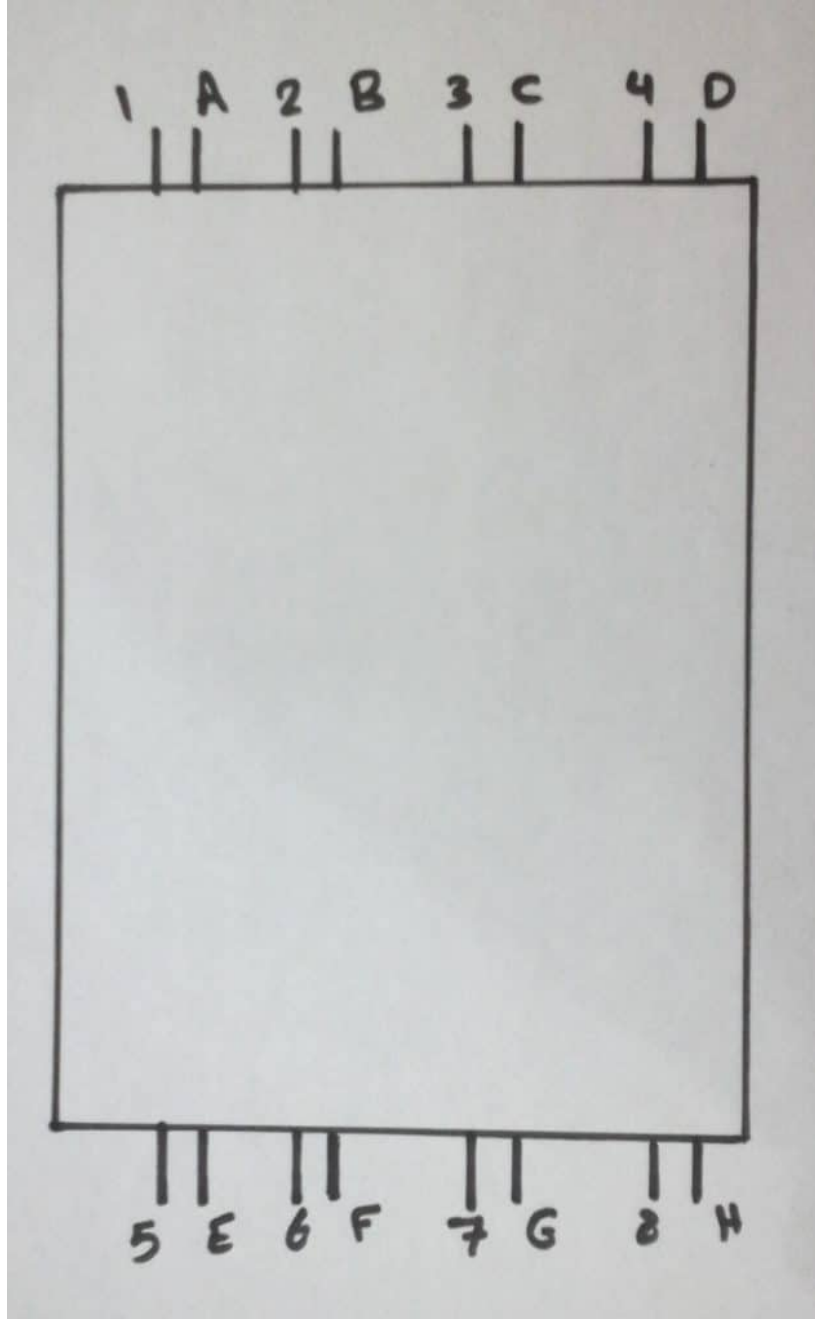كي نتمكن من توصيل مصفوفة الليد (LED Matrix)، نحتاج إلى معرفة اين مواقع الصفوف والأعمدة، انظر الصورة أدناه :



توضح الصورة السابقة، أنه يتم وضع كل صف بجانب عامود. على سبيل المثال عند الإطلاع على المصفوفة من اليسار، فإن أول وثاني أرجل هي العامود الأول ثم الصف الأول، والثالث والرابع هي العامود الثاني والصف الثاني، وهكذا.



: MAX7219

هي عبارة عن دائرة متكاملة تقوم بتشغيل الـ LED Matrix. وما يميزها هو أن دخلها عبارة عن إشارة تسلسلية بمعنى أننا إذا قمنا بتوصيل الـ LED Matrix مباشرة إلى الأردوينو نحتاج إلى 16 منفذ، أما باستخدام هذه الشريحة فإننا بحاجة إلى 3 منافذ فقط.



لأن الأردوينو يقوم بإرسال بيانات الـ LEDs التي يراد تشغيلها بشكل تسلسلي باستخدام عدد أقل من المخارج، فتقوم هذه الشريحة بتحويل هذه الإشارة إلى عدة إشارات تقوم بتشغيل الـ LEDs المراد تشغيلها.

توصيلها :

توصيلها مع الاردوينو و الـ LED Matrix من الداتا شيت



الجدول التالي يوضح كيفية التوصيل مع الأردوينو :

MAX7219	التوصيل
اي رجل تسمى SEG	مع الصفوف
اي رجل تسمى DIG	مع الاعمدة
24	Not Connected
19	Vcc
18	10K Ohm to VCC
13	Arduino Pin 9
12	Arduino Pin 10
9	Ground
4	Ground
1	Arduino Pin 8

الجدول أعلاه يوضح أن الأرجل ذو الإسم SEG توصل مع الصفوف، والأرجل ذو الإسم DIG يتم توصيلها مع الأعمدة. على سبيل المثال: SEG A يتم توصيلها مع الصف الأول و SEG B يتم توصيلها مع الصف الثاني، وهكذا. أما DIG0 يتم توصيلها مع العمود الأول، و DIG1 يتم توصيلها مع العمود الثاني وهكذا...

لاحظ:


بداية الاعمدة فى الدارة MAX7219 من DIG 0. لذلك اول عمود يتصل مع DIG 0 و ليس DIG 1

توصيل الدارة

قم بتوصيل الدارة كما هو موضح بالصورة التالية :



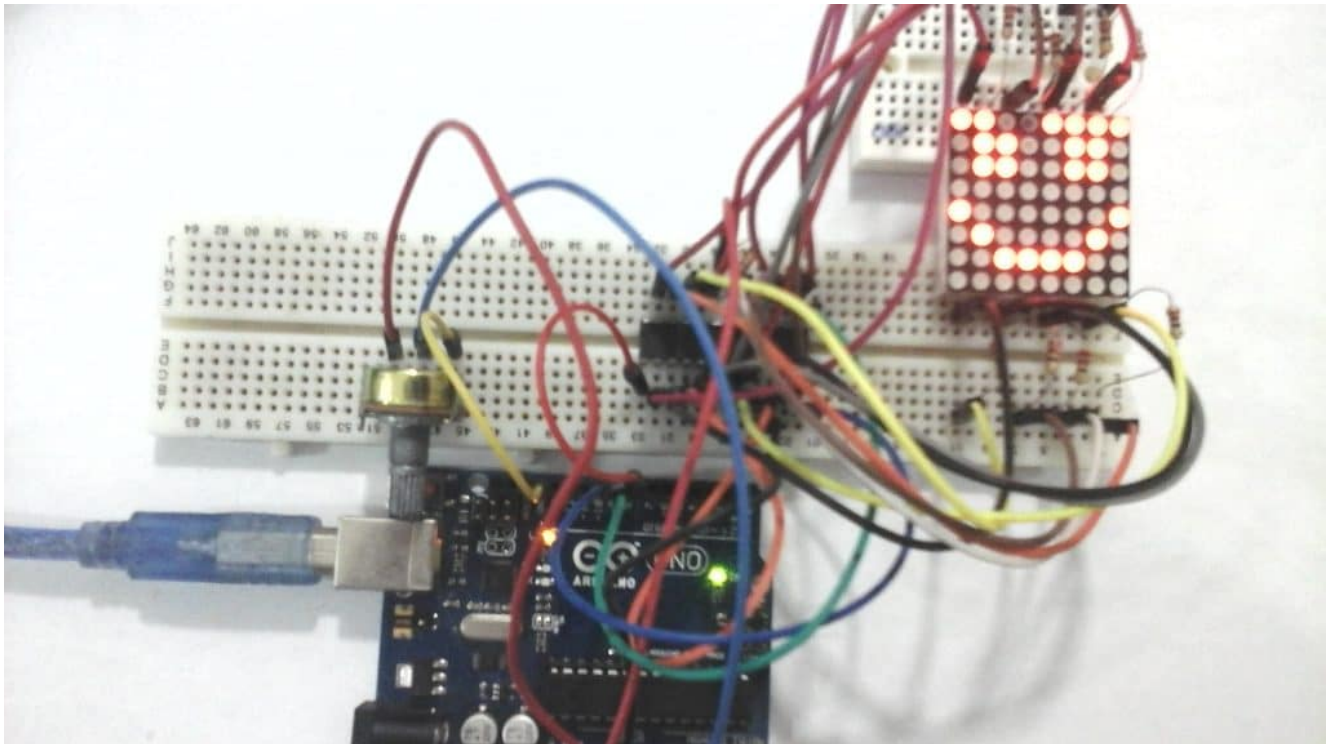يقوم البرنامج بقراءة قيمة مقاومة متغيرة و على حسب القيمة يقوم برسم شكل وجه مبتسم على الLED Matrix



البرمجة :

يعتمد الكود على بعض المكتبات التي نحتاج الى اضافتها الى Arduino IDE يمكنك تحميلها من [هنا](#)

```
#include <binary.h>
#include <Sprite.h>
#include <Matrix.h>

#define POT 0

Matrix Leds = Matrix(8, 9, 10);

Sprite smile[3] = {
    Sprite(8, 8, B01000000, B01000110, B01000110, B01000000, B01000000, B01000110,
    B01000110, B01000000),
    Sprite(8, 8, B00100000, B01000110, B01000110, B01000000, B01000000, B01000110,
    B01000110, B00100000),
    Sprite(8, 8, B00010000, B00100110, B01000110, B01000000, B01000000, B01000110,
    B00100110, B00010000)
};

void setup() {
    Leds.clear(); // turn off all diodes
}

void loop() {
    int pot = analogRead(POT);
    pot = min(2, map(potData, 0, 1023, 0, 3)); // which smile
    // display face
    Leds.write(0, 0, smile[pot]);
}
}
```

شرح الكود :

في البداية نقوم بإدراج المكتبات التي نحتاجها في المشروع. وهم عبارة عن مكتبات للتعامل مع الـ LED Matrix والدارة MAX7219 :

```
#include <binary.h>
#include <Sprite.h>
#include <Matrix.h>
```

نقوم بتسمية منافذ الأردوينو التي سنقوم بتوصيلها مع المقاومة المتغيرة :

```
#define POT 0
```

ثم نقوم بإنشاء متغير مسؤول عن الـ LED Matrix . و يتم تعريف الأرجل التي يتم توصيلها بين الأردوينو و الدارة MAX7219 في هذا المتغير

```
Matrix Leds = Matrix(8, 9, 10);
```

بعد ذلك نقوم بإنشاء متغير يحتوي على تفاصيل الأشكال التي سنقوم برسمها على الـ LED Matrix . في هذا المشروع سنقوم بعمل ثلاث أشكال وهي لوجه مبتسم بدرجة تتناسب مع قيمة المقاومة المتغيرة. يتغير الوجه بين ثلاث حالات ، لذلك المتغير الذي سنقوم بإنشاءه هو عبارة عن مصفوفة ذو ثلاث صفوف.

كل صف عبارة عن متغير يحتوي على عدد الصفوف والأعمدة للـ LED Matrix ، والشكل الذي يراد عمله بإستخدام الـ LEDs ممثل بعدد على الصورة الثنائية.

```
Sprite smile[3] = {  
  Sprite(8, 8, B01000000, B01000110, B01000110, B01000000, B01000000, B01000110,  
  B01000110, B01000000),  
  Sprite(8, 8, B00100000, B01000110, B01000110, B01000000, B01000000, B01000110,  
  B01000110, B00100000),  
  Sprite(8, 8, B00010000, B00100110, B01000110, B01000000, B01000000, B01000110,  
  B00100110, B00010000)  
};
```

فى الدالة setup() نقوم بوضع الاعدادات اللازمة للمشروع مثل اطفاء جميع الليدات فى البداية .

```
void setup() {  
  Leds.clear(); // turn off all diodes  
}
```

و فى الدالة loop() نقوم بقراءة قيمة المقاومة المتغيرة و بإستخدام الدالة map نقوم بتحويل القيمة التي تمت قرائتها وتتراوح بين 0 الى 1023 الى رقم بين 0 الى 2

ونستخدم الرقم الناتج فى تشغيل وعرض الشكل المقابل له فى مصفوفة الأشكال على الـ LED Matrix

```
void loop() {  
  int pot = analogRead(POT);  
  pot = min(2, map(potData, 0, 1023, 0, 3)); // which smile  
  // display face  
  Leds.write(0, 0, smile[pot]);  
  
}
```