



محرك Stepper Motor 5V DC

This is a 5v 28YBJ-48 Stepper Motor with Gear Reduction, so it has good torque for its size, but relatively slow motion. These motors/drivers are made by the millions for A/C units, fans, duct controls etc. which is why they are so inexpensive

Details :

Product Name : Step Motor

Voltage : DC 5V

Resistance : 300 Ohm

Step Angle : 5.625 x 1/64

Reduction Ratio : 1/64

Body Size : 28 x 19 mm / 1.1" x 0.75" D*T

Shaft Dia : 5 mm / 0.2"

Cable Length : 23 cm / 9"

Main Material : Metal, Plastic

Main Color : Silver ,Gray, Blue

Package Content : 1 x Step Motor

محرك خطوي (stepper) يستخدم في الآلات الصغيرة التي تحتاج لدقة في التحكم بمحركاتها من أهم مميزاته انه يمكن التحكم في عدد سرعة دوراته وزاوية التوقف بدقة ، هذا النوع من المحركات جيد للمشاريع الصغيرة .

تفاصيل المنتج :

اسم المنتج : محرك الخطوي

مصدر الجهد : 5 فولت

قيمة المقاومة : 300 اوم

الزاوية الخطية : 5.625*1/64

المقاس : 28*19 مم

معدل المحرك : 1/64

مقاس عمود الدوران : 5 مم

طول السلك : 23 سم

المكونات الأساسية : حديد ، بلاستيك

المحتوى : عدد محرك واحد


أردوينو – الدرس السابع عشر – المحرك الخطوي Stepper Motor

مقدمة


محرك Stepper motor ويدعى بالعربية المحرك الخطوي (محرك خطوة بخطوة) وهو محرك كهربائي يستخدم في الآلات الصغيرة التي تحتاج لدقة في التحكم مثل الطابعة وقاطع الليزر .. الخ

من أهم مميزات هذا المحرك الخطوي هو أنه يمكنه التحكم في عدد وسرعة جوراته وزاوية التوقف بدقة.

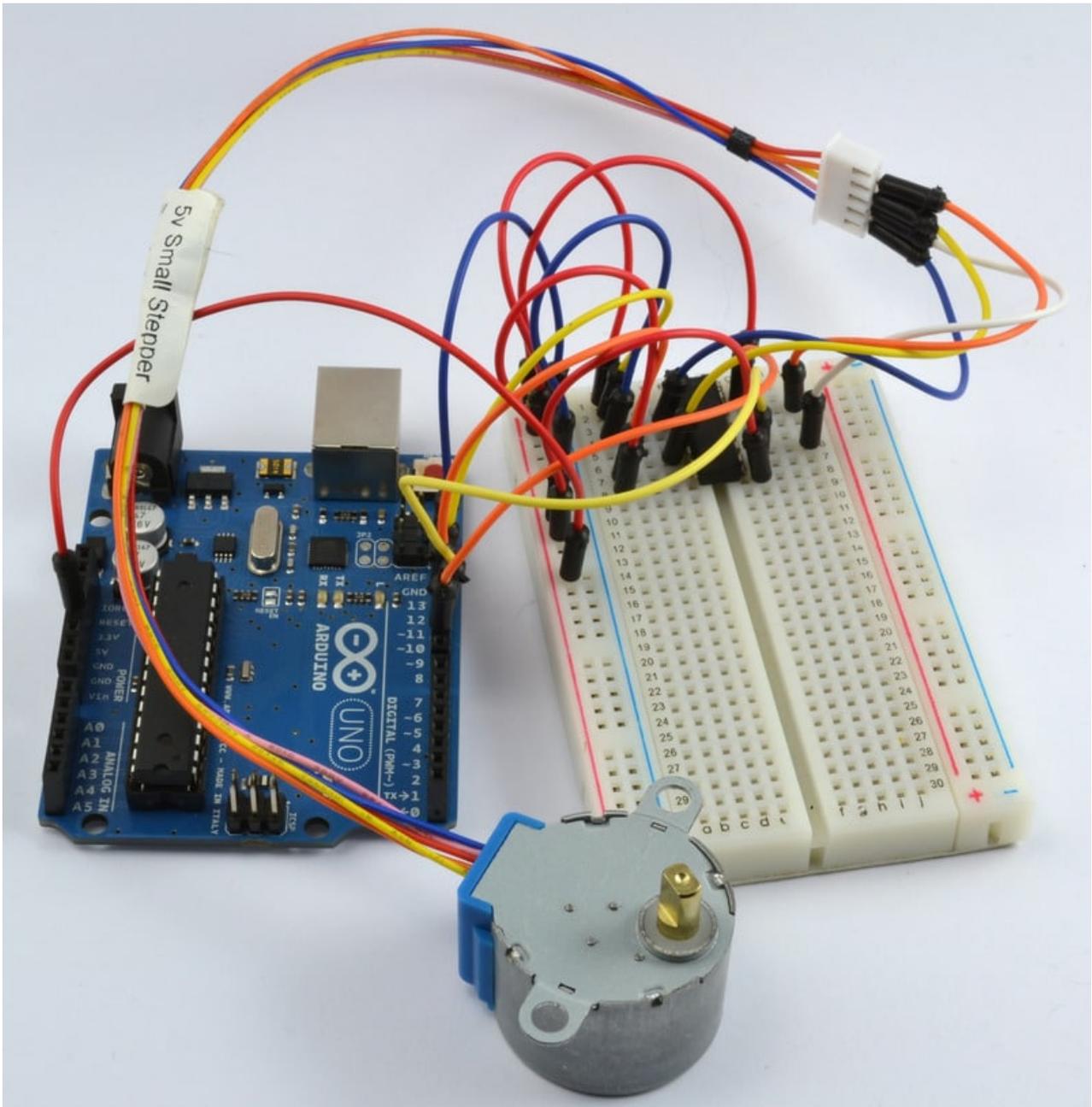
في هذا الدرس سنتعلم كيفية التحكم بالمحرك الخطوي stepper motor عبر الأردوينو ورقاقة التحكم L293D والتي استخدمناها بالدرس السادس عشر.




المواد والأدوات

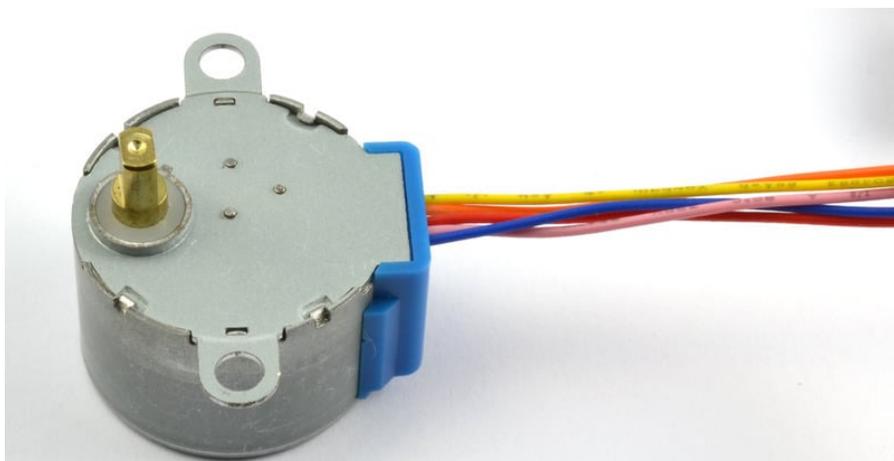


1x المحرك الخطوي (5V Stepper Motor)

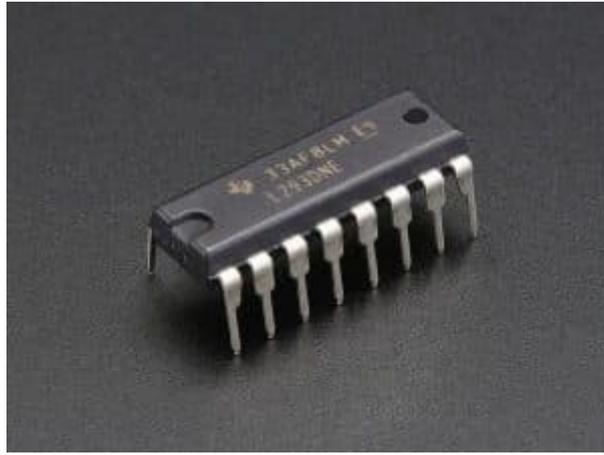

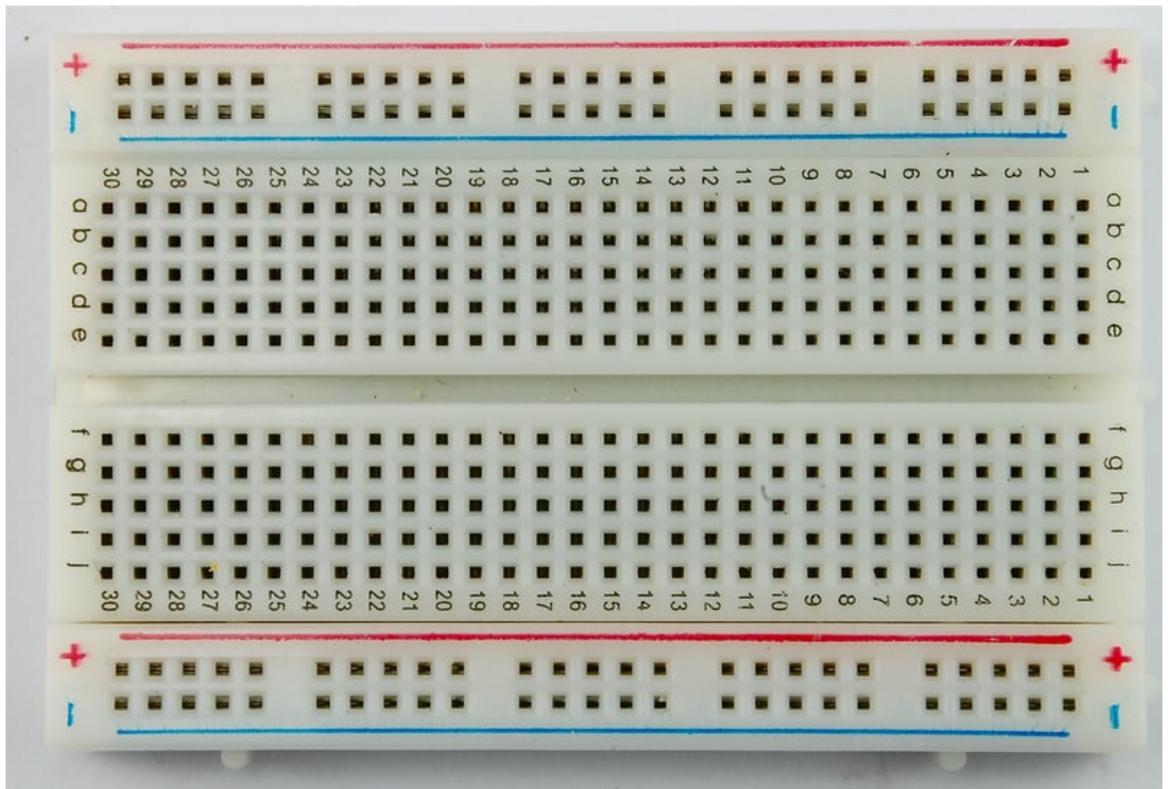
×1 دائرة متكاملة للتحكم بالمحرك (Dual H-Bridge L293D)



×1 لوحة التجارب (Half-size Breadboard)

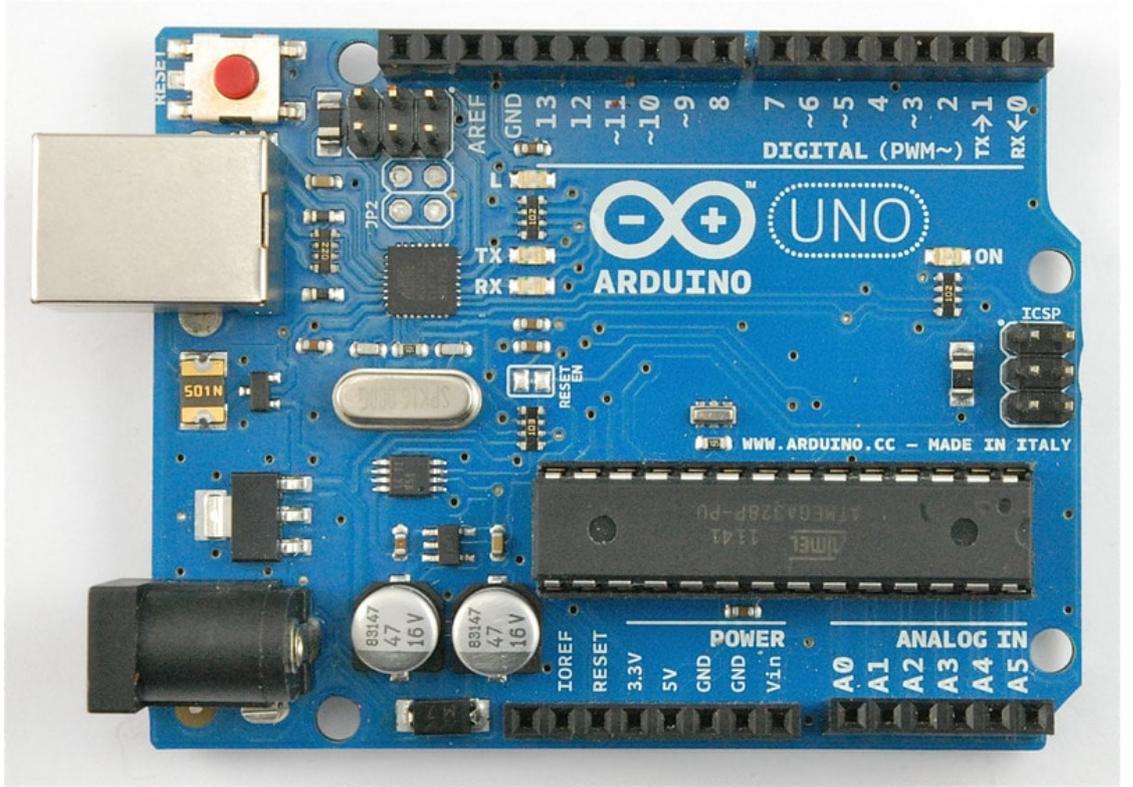

1 × اردوينو اونو

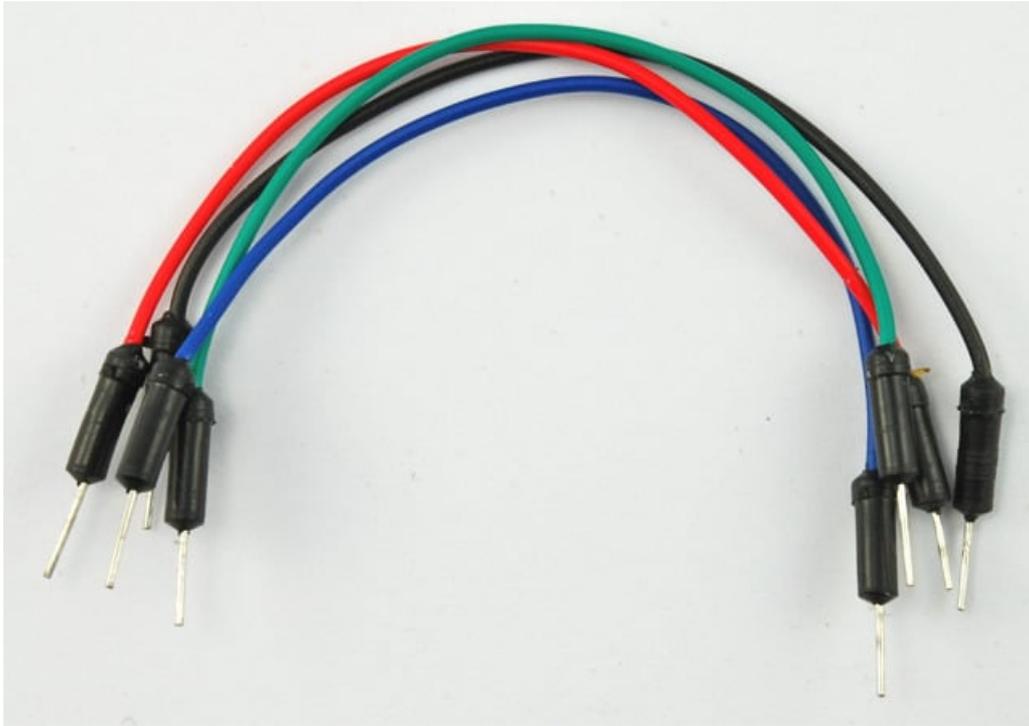

حزمة أسلاك توصيل (ذكر-ذكر)




×1 سلك اردوينو

توصيل الدائرة

محرك stepper motor لديه 5 اسلاك ، كما سنقوم باستخدام رقاقة L293D كاملة هذه المرة .

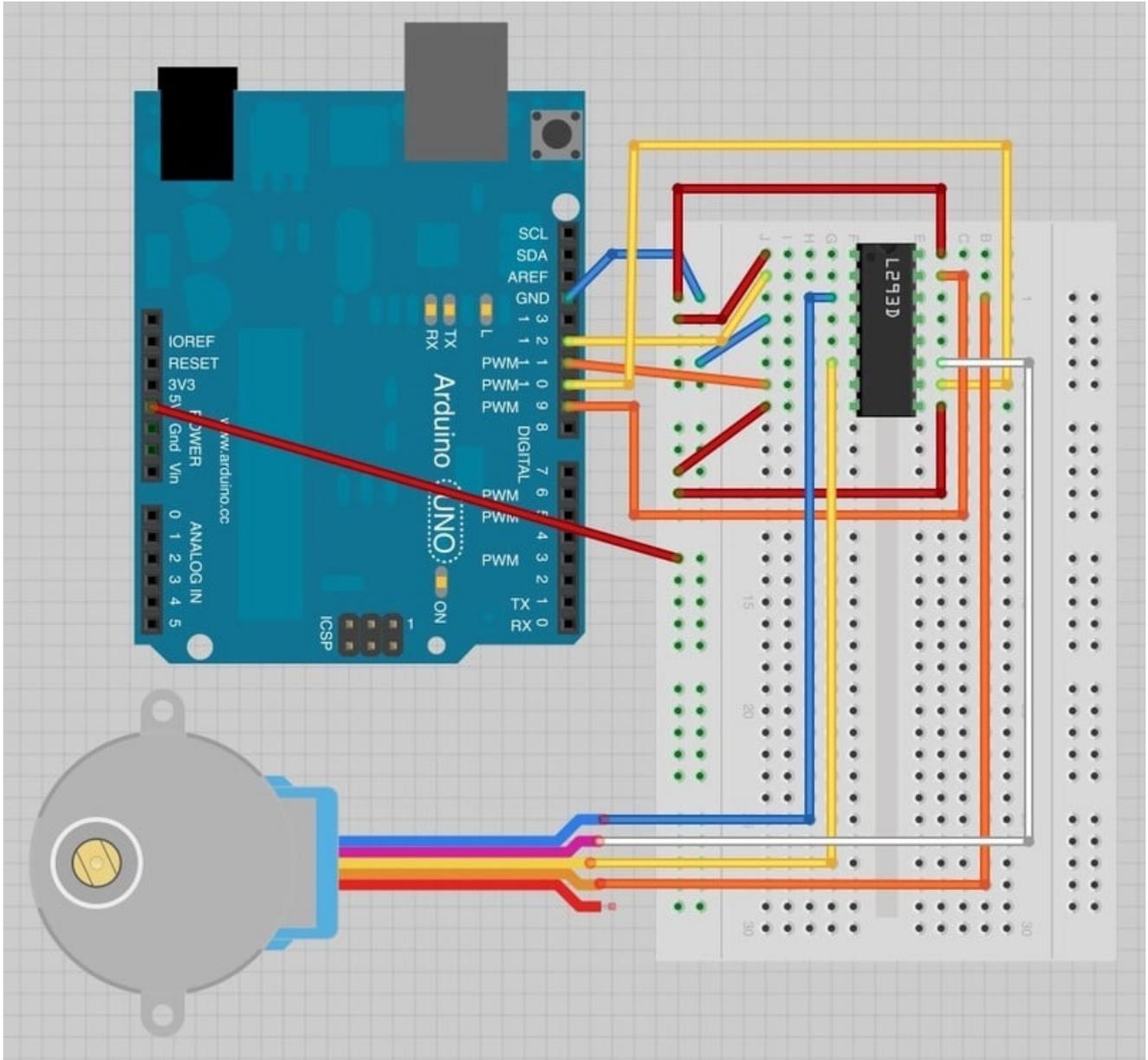لاستخدام المحرك الخطوي بالمشروع يمكن استخدام اسلاك jumper wires وربطها بالمحرك عبر المقبس الموجود بنهاية اسلاكه الخمسة حتى تتمكن من توصيله بلوح التجارب.



لاحظ أن السلك الأحمر للمحرك لا يتم ربطه بأي شيء.

الكود البرمجي

الكود التالي يستخدم شاشة الاتصال التسلسلي serial monitor ، لذلك بعد رفع الكود على الـ اردوينو وتشغيله ، قم بفتح شاشة الاتصال التسلسلي Serial Monitor وقم بإدخال رقم الخطوات 'steps'.
جرب ادخال القيمة 500 ، هذا سيجعل المحرك يدور حتى درجة 360 درجة. قم بإدخال القيمة 500 وسيقوم المحرك بالدوران بشكل عكسي.

```
#include <Stepper.h>

int in1Pin = 12;
int in2Pin = 11;
int in3Pin = 10;
int in4Pin = 9;

Stepper motor(512, in1Pin, in2Pin, in3Pin, in4Pin);
```

```

void setup()
{
  pinMode(in1Pin, OUTPUT);
  pinMode(in2Pin, OUTPUT);
  pinMode(in3Pin, OUTPUT);
  pinMode(in4Pin, OUTPUT);

  while (!Serial);

  Serial.begin(9600);
  motor.setSpeed(20);
}

void loop()
{
  if (Serial.available())
  {
    int steps = Serial.parseInt();
    motor.step(steps);
  }
}

```

كما تلاحظ يوجد مكتبة برمجية خاصة لدعم محرك stepper motor مما يجعل استخدام المحرك سهل جداً.
بعد اضافة مكتبة 'stepper' البرمجية ، يتم تعريف المنافذ 'in1' - 'in4'.

```
Stepper motor(768, in1Pin, in2Pin, in3Pin, in4Pin);
```


العامل المدخل الأول هو عبار عن عدد الخطوات 'steps' التي سينفذها المحرك.
بعد ذلك يقوم متحكم الأردوينو بانتظار الأرقام المقترحة للدخال من خلال الاتصال التسلسلي Serial Monitor.
أخيراً ، الأمر التالي يقوم بتحديد السرعة للمحرك.

```
motor.setSpeed(10);
```

دالة loop واضحة ، حيث ينتظر الرقم المدخل (كنص) من خلال الاتصال التسلسلي Serial Monitor ويتم تحويل النص لرقم عبر استخدام 'parseInt'. بعد ذلك يتم توجيه المحرك الخطوي بعدد خطوات الحركة.

المحرك الخطوي Stepper Motor

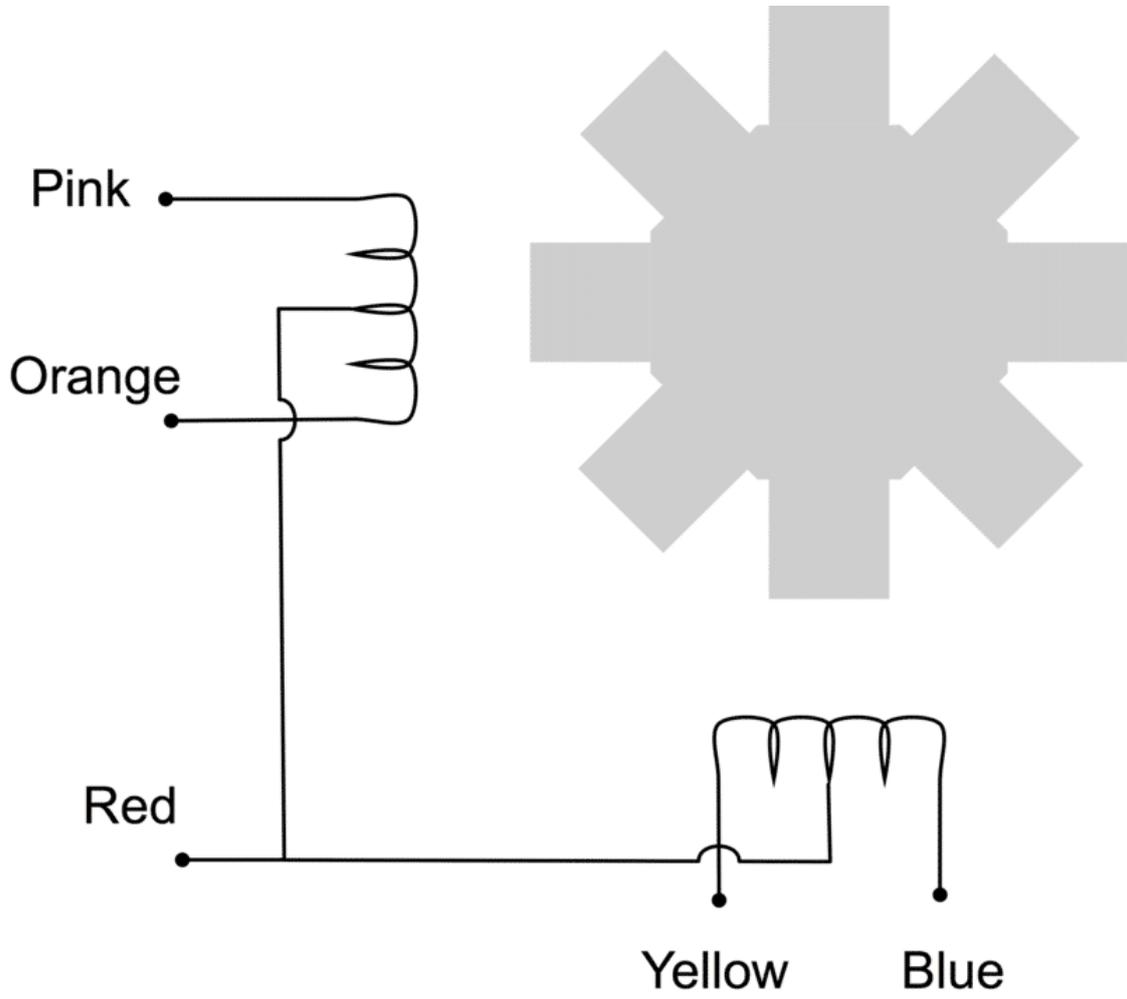المحرك الخطوي Stepper motor يستخدم تروس والمغناطيس الكهربائي لدفع التروس خطوه بخطوه.



أنشطة أخرى

حاول تغيير الأمر الذي يقوم بتحديد سرعة المحرك الخطوي.

```
motor.setSpeed(20);
```

=قم بالتلاعب بالقيم والأسلاك لتتعرف على تأثير التغيرات التي قمت بها بالتجربة.